



## پروژه درس مدارهای منطقی برنامه پذیر

استاد درس : دکتر شریعتمدار

آنوشا شریعتی - ۹۹۲۳۰۴۱

املین غازاریان - ۹۹۲۳۰۵۶


مهشاد اکبری سریزدی - ۹۹۲۳۰۹۳

## بخش اول :

### ۱-۱ : طراحی مفهومی :
 
#### • هسته اصلی


در طراحی مدار با توجه به داده های پروژه تصمیم بر این شد که از هسته fpga استفاده کنیم. به همین علت با استفاده از برنامه vivado به دنبال یک مدل مناسب و به صرفه گشتیم و تصمیم بر این شد که از مدل ۱-۸۴xc۷z۰۲۰ استفاده کنیم. این تراشه ۴۸۴ پین خروجی ورودی دارد و برای مسئله ما مناسب است. این هسته در Zed Board شرکت AVNET نیز مورد استفاده قرار گرفته است که در بخش های از پروژه از طراحی این بورد استفاده شده است. در ادامه با انتخاب لایبرری شماتیک و فوت پرینت مناسب مدار زیر را به شماتیک اضافه کرده و پایه های مورد نیاز را متصل میکنیم. مدار مربوط به تغذیه نیز مانند مدار طراحی شده در بورد zed board به صورت زیر قرار دادیم.





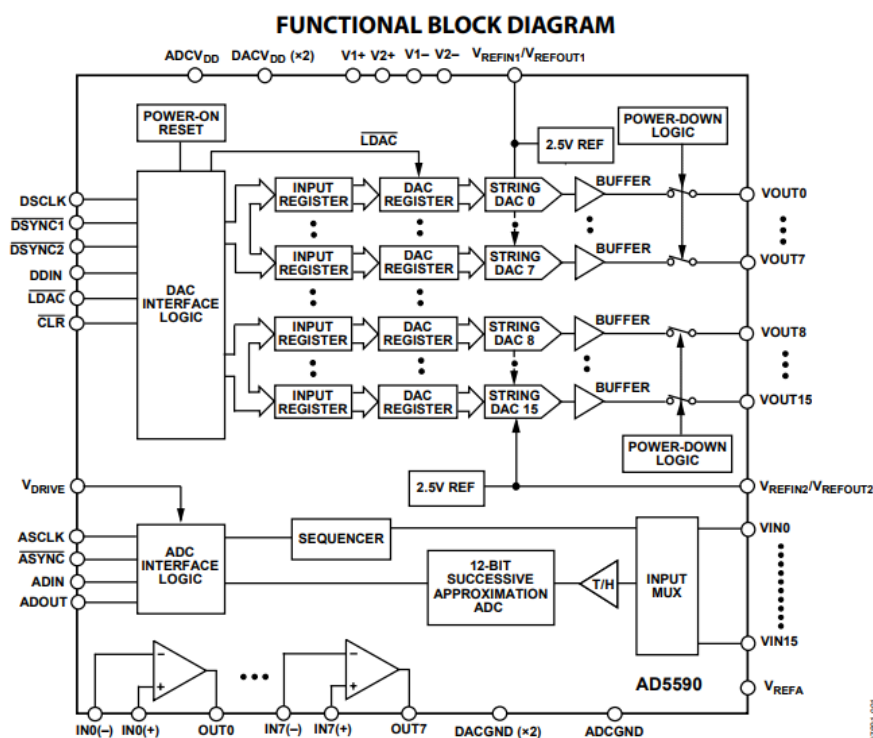
## • ورودی های آنالوگ

طبق صورت پروژه ۱۰۰ ورودی آنالوگ داریم. برای پردازش این ورودی ها نیاز است آنها را به سیگنال دیجیتال تبدیل کنیم که برای این کار از ماژول ADC استفاده میکنیم. خروجی این ماژول را توسط پروتکل SPI به هسته FPGA متصل میکنیم. ماژول انتخابی ما برای این قسمت AD۵۵۹۰ است. علت این انتخاب این است که این ماژول هم ADC و هم DAC دارد و چون به هر دو این ماژول ها نیاز است انتخاب بهینه ای است. همچنین این ماژول ۱۶ ورودی میگیرد که مناسب مسئله ما که ورودی های زیادی دارد است. این ماژول دارای دو واحد SPI مجزا است که با یکی از هسته FPGA سیگنال دیجیتال را میگیرد و با واحد DAC به ۱۶ بیت خروجی آنالوگ تبدیل میکند و با واحد SPI دیگر که کلاک مجزا دارد خروجی واحد ADC را که سیگنالی دیجیتال است به FPGA میفرستد. اتصالات داخلی این ماژول مانند تصویر زیر است.



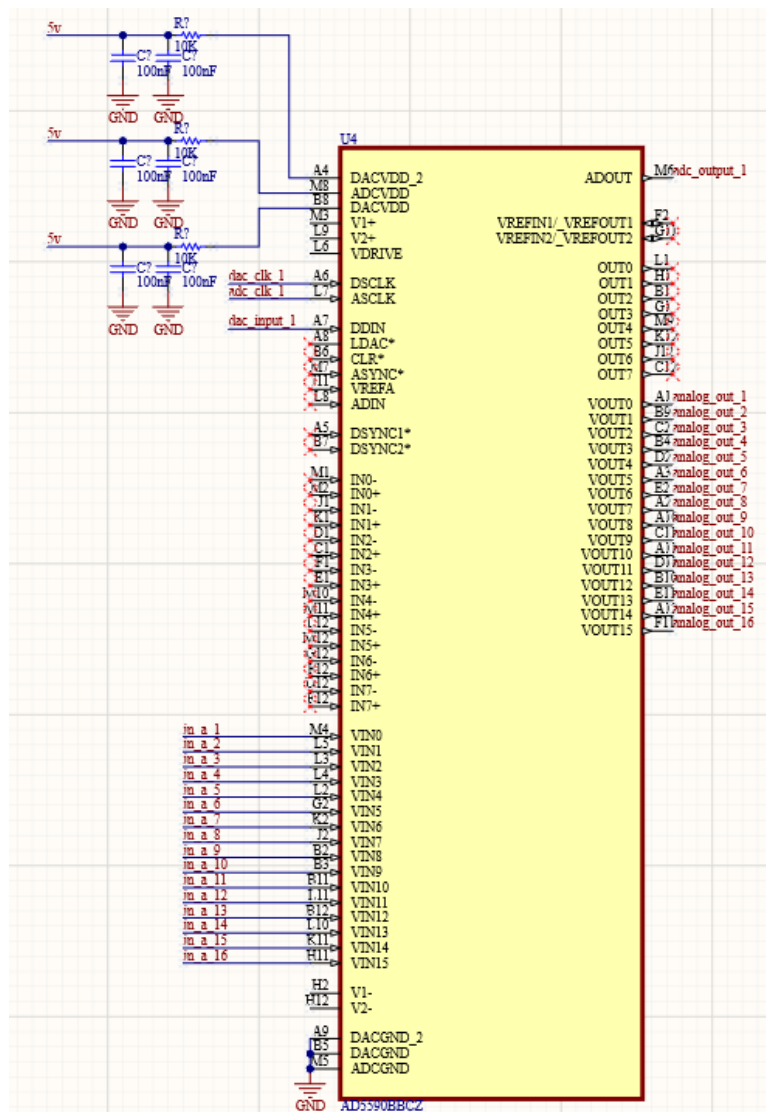
با توجه به دیتاشیت و پین آوت قطعه شماتیک را به صورت زیر کشیده و از ۷ ماژول AD۵۵۹۰ برای ۱۰۰ خروجی و ورودی آنالوگ استفاده میشود همچنین پایه های مربوط به پروتکل SPI که شامل DDIN, DSCLK , ADOUT, ASCLK میشوند به FPGA متصل میشوند.



## • خروجی های آنالوگ


برای طراحی قسمت مربوط به ۱۰۰ خروجی آنالوگ نیاز داشتیم سیگنال دیجیتال خروجی از FPGA را به سیگنال آنالوگ تبدیل کنیم که به این منظور از ماژول DAC استفاده شد. ماژول DAC استفاده شده همان ماژول توضیح داده شده در بالا است.

با توجه به دیتاشیت این ماژول جریان پایه های آنالوگ خروجی حدود ۵۰ میلی آمپر جریان دارند که مناسب خواسته مسئله نیست به همین دلیل نیاز به استفاده از یک ماژول تقویت کننده جریان داریم. در طراحی این قسمت از مسئله از ماژول استفاده کردیم. مدار داخلی این ماژول به صورت زیر است و جریان پایه های آنالوگ خروجی را تا ۲۰۰ میلی امپر میرساند. همچنین پین آوت این ماژول به صورت زیر است.

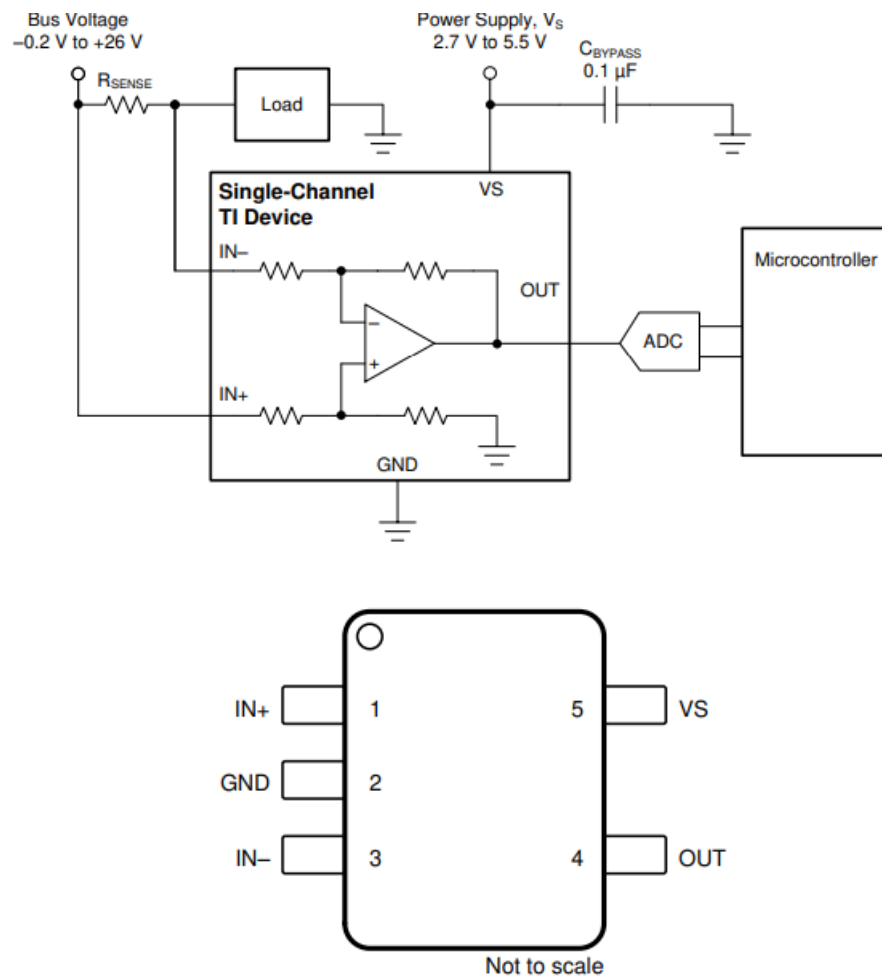


**Figure 6-2. INA180: DBV Package 5-Pin SOT-23 (Pinout B) Top View**

## ANALOG CURRENT AMPLIFIER

 
 
## • ورودی های دیجیتال


در طراحی این قسمت نیاز داریم ۱۰۰ ورودی دیجیتال را پردازش کنیم. به این علت که تعداد پایه های خواسته شده در صورت پروژه خیلی زیاد است نمیتوان این ورودی ها را به صورت مستقیم به هسته FPGA متصل کرد. یکی از راه حل ها برای این مشکل استفاده از شیفت رجیستر است. با توجه به ۸ یا ۱۶ بیتی بودن این ماژول باز به تعداد زیادی از آن احتیاج پیدا میکنیم به همین خاطر سراغ راه حل دیگری میرویم. راه حل انتخاب شده استفاده از تعدادی میکرو کنترلر است که ورودی هارا به صورت مستقیم به آن وصل نموده و ارتباط بین میکرو ها و FPGA را با پروتکل SPI برقرار کنیم. علت استفاده از SPI راحتی و در دسترس بودن است. برای این قسمت از سه عدد میکرو کنترلر ARMSTM۳۲F۱۰۳۷۸T۶ استفاده کردیم. توجه شود که استفاده از میکرو کنترلر علاوه بر دلایل بالا یک نوع محافظت هم محسوب میشود. پایه های میکرو را مانند شکل زیر به ورودی و خروجی های مربوطه متصل میکنیم.





سطح ولتاژ ورودی های دیجیتال ۰ تا ۱۰ ولت است و ما میخواهیم به ۳.۳ ولت مورد استفاده میکروکنترلر برسد. به همین علت در ورودی های میکروکنترلر با استفاده از دو مقاومت یک تقسیم ولتاژ انجام میدهیم.

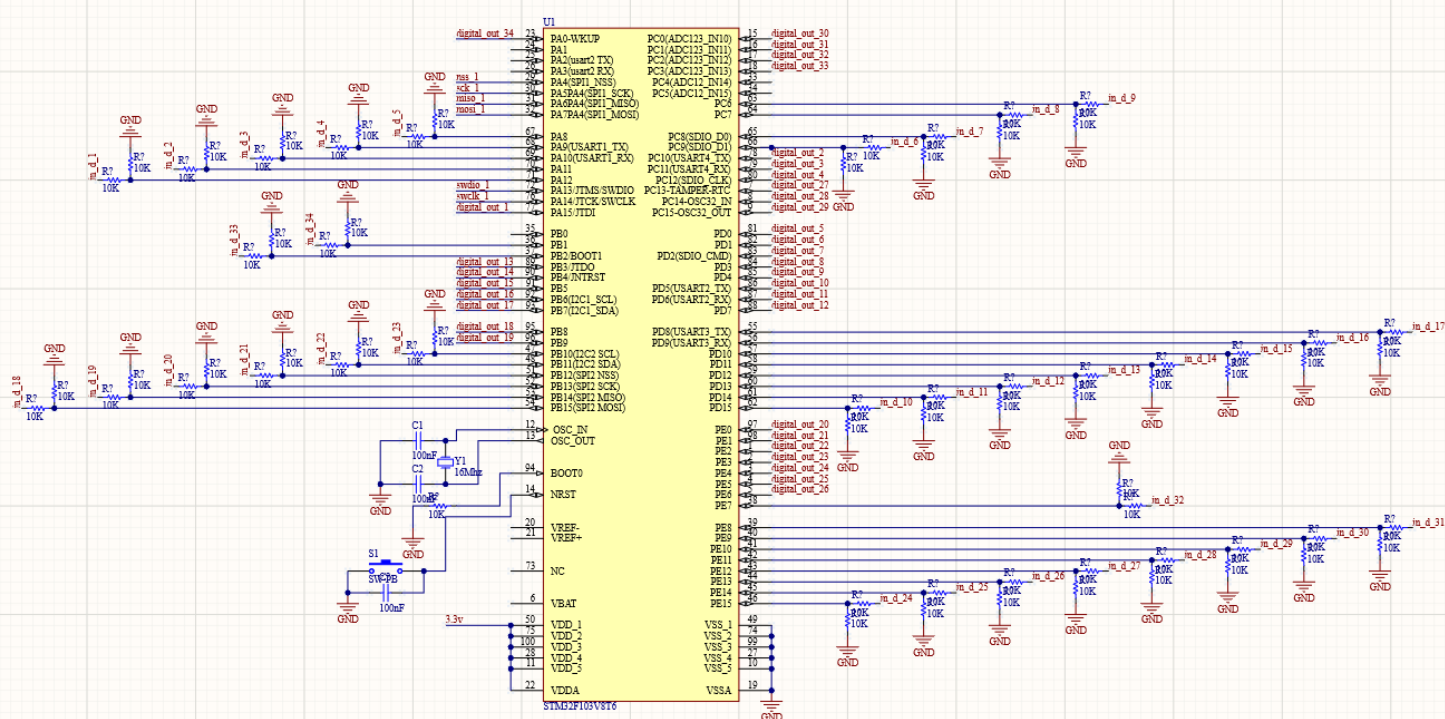همچنین قطعات مورد نیاز میکروکنترلر اعم از خازن ها و مقاومت ها و کریستال و غیره را به آن متصل میکنیم. سپس پایه های پروتکل SPI را به FPGA متصل میکنیم.



## • خروجی های دیجیتال

در طراحی این قسمت ۱۰۰ سیگنال خروجی را میخواهیم خروجی بگیریم که جریان حدود ۲۰۰ میلی آمپر داشته باشند. همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد برای صرفه جویی در مصرف پایه ها از میکرو استفاده میکنیم. و چون حداکثر جریان خروجی میکرو حدود ۱۰ میلی آمپر است نیاز داریم جریان خروجی را تقویت کنیم و برای این کار از مدار زیر استفاده میکنیم




The diagram shows an op-amp configured as a voltage follower. The non-inverting input (+) is connected to the input voltage  $V_{IN}$ . The inverting input (-) is connected to the gate of an NMOS transistor  $M_1$ . The source of  $M_1$  is connected to ground through a resistor  $R_1$ . The drain of  $M_1$  is connected to the output terminal, which is also connected back to the inverting input of the op-amp, forming a negative feedback loop. The output current  $I_{OUT}$  is shown flowing out of the output terminal.

Figure 1 displays five circuit diagrams, each showing a MOSFET-N configuration. The MOSFET-N is connected to a 5V supply and a 10k resistor. The output of the MOSFET-N is labeled as digital\_out\_1, digital\_out\_11, digital\_out\_21, digital\_out\_31, and digital\_out\_41. The MOSFET-N is connected to a 5V supply and a 10k resistor. The output of the MOSFET-N is labeled as digital\_out\_1, digital\_out\_11, digital\_out\_21, digital\_out\_31, and digital\_out\_41.

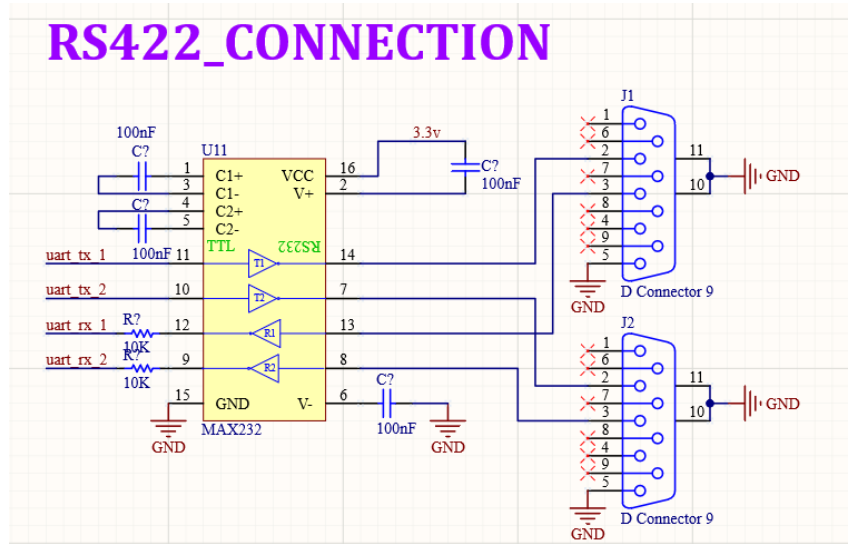
## 9

هر ماژول MAX۲۳۲ امکان برقراری دو ارتباط UART را میدهد به همین علت از ۵ ماژول به صورت زیر استفاده کردیم.


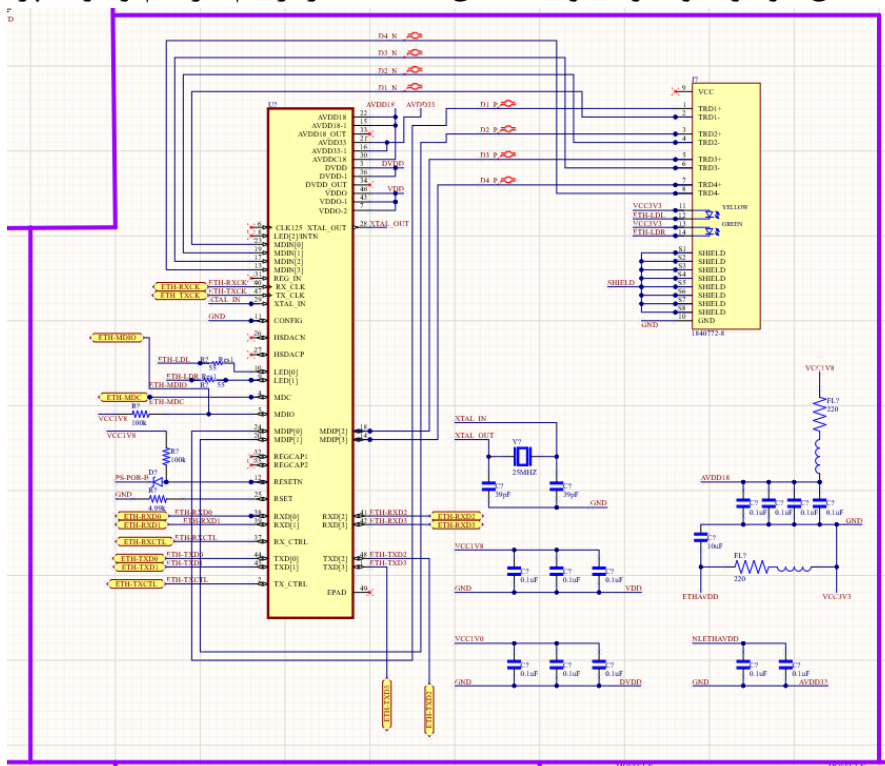
## • درایور ETHERNET

برای ethernet از ماژول ethernet مربوط به خود fpga استفاده کردیم ، که شماتیک آن در سایت تولید کننده آن موجود بود و با توجه به آن شماتیک را رسم کردیم و فوت پرینت ها را اضافه کردیم.




## بخش دوم :
 
### ۱-۲ : قرار دهی قطعات

در این بخش با اطمینان از تکمیل بودن فوت پرینت های قطعات شماتیک را در فایل پی سی بی اضافه شده آپدیت کردیم و با برطرف کردن ارور ها قطعات را در جای مناسب قرار دادیم تا ترک کشی راحت تر شود. همچنین چون حجم پروژه بالا بود بهتر است از طراحی ۴ لایه استفاده کنیم و دو لایه میانی را زمین و VDD در نظر بگیریم تا ترک کشی راحت تر شود.

در قسمتی از طراحی مثلا برای تقویت کردن جریان دیجیتال خروجی از میکرو مدار را برای یک تقویت کننده رسم کرده و برای خروجی های دیگر از کپی اولی به صورت زیر استفاده میکنیم.



## بخش سوم :

### ۱-۳: تعریف پین ها

برای fpga انتخابی مان فایل XDC مربوط به آن را در ویوادو در بخش constraints اضافه نمودیم.

در این جا با توجه به اتصالات top ماژولمان اتصالات سیگنال های ورودی در تاپ ماژول را به پین های fpga در هر بانک و با رعایت استاندارد ها و ولتاژ مربوط به هر بانک تعریف کردیم .

برای مثال در اینجا سیگنال GCLK که در تاپ ماژولمان هست را اتصالش به fpga را مشخص میکنیم . طبق manual این تراشه بخش clock configuration بر روی بانک ۱۳ اعمال میشود و بانک ۱۳ همواره ولتاژ ۳.۳ ولت را دارد .

پس با استفاده از دستور set\_property در بخش get\_ports نام سیگنال استفاده شده در تاپ ماژول را مینویسیم و با توجه به manual پین مربوط به تنظیمات کلاک ۷۹ می باشد ، پس آن را مشخص میکنیم . با استفاده از دستور create\_clock پریود کلاک برای سیگنال استفاده شده در تاپ ماژول را نیز محاسبه میکنیم . همچنین برای ۳.۳ ولت با دستور set property که در خط سوم هست استاندارد و مقدار ولتاژی بانک را مشخص میکنیم .

```
# Clock Source - Bank 13
# -----
set_property PACKAGE_PIN Y9 [get_ports {GCLK}]; # "GCLK"
create_clock -name clk -period 10 [get_ports GCLK]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports GCLK]
..
```

در بانک ۳۵ که بخش user switch می باشد ، سیگنال ریست تاپ مازول را تعریف میکنیم .  
و پین مربوط به آن در fpga ، F۲۲ میباشد ، همچنین ولتاژ این بانک را روی ۱.۸ قرار می دهیم  
در خط های پایین سیگنال S\_۱ و S\_۲ که در تاپ مازول تعریف شده اند را به اتصالات پین های  
fpga مشخص میکنیم .


```
# User DIP Switches - Bank 35
# -----
set_property PACKAGE_PIN F22 [get_ports {RESET}]; # "SW0"
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports RESET]

set_property PACKAGE_PIN G22 [get_ports {S_1}]; # "SW1"
set_property PACKAGE_PIN H22 [get_ports {S_2}]; # "SW2"
```
 
## ۳-۲: کد نویسی RS۴۲۲

ابتدا برای انتخاب baud rate به دیتا شیت تراشه rs۴۲۲ نگاه می کنیم تا حداکثر سرعت آن را پیدا کنیم. سیستم های RS-۴۲۲ می توانند داده ها را با سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه انتقال دهند پس baud rate می تواند ۹۶۰۰-۱۴۴۰۰-۱۹۲۰۰ و غیره باشد، ما مقدار ۱۹۲۰۰ را برای این پروژه انتخاب کردیم.

برای دریافت صحیح داده ها ، فرستنده و گیرنده باید در مورد نرخ باود توافق کنند. نرخ باود سرعتی است که داده ها با آن منتقل می شوند. مثال ۹۶۰۰ baud یعنی ۹۶۰۰ بیت در ثانیه FPGA به طور مداوم از خط نمونه برداری می کند. هنگامی خط انتقال داده UART از یک به صفر (از بالا به پایین) تغییر وضعیت می دهد ، می دانیم که یک کلمه داده UART در حال آمدن است. اولین تغییر وضعیت بیت شروع را نشان می دهد. هنگامی که ابتدای بیت شروع پیدا شد ، FPGA تا وسط اولین بیت داده منتظر می ماند. این تضمین می کند که وسط بیت داده نمونه برداری می شود. از آن به بعد ، FPGA فقط باید یک دوره بیت صبر کند (همانطور که توسط نرخ باود مشخص شده است) و بقیه داده ها را نمونه برداری کند. شکل زیر نحوه عملکرد گیرنده UART در داخل FPGA را نشان می دهد.



حال باید محاسبه کنیم که چقدر باید صبر کنیم تا به نصف بیت اول برسیم تا از آن نمونه برداری کنیم یعنی درواقع باید یک کانتر تعریف کنیم که تا نصف بیت بعدی بشمارد و بعد نمونه برداری کنیم.



$$\begin{aligned} \text{number of clock cycles per bit} &= \frac{\text{input clock frequency}}{\text{baud rate}} \\ &= \frac{50 \text{ MHz}}{19200} = 260.5 \end{aligned}$$

حال باید ماژول فرستنده و گیرنده را طراحی کنیم

**گیرنده:**

ابتدا ورودی و خروجی ها را تعریف کرده سپس سیگنال های مورد نیاز را تعریف می کنیم، همین طور استیت های استیت ماشین را تعریف می کنیم که در ادامه توضیح خواهیم داد.

```
entity UART_RX is
generic (
    g_CLKS_PER_BIT : integer := 2605    -- represents the number of clock cycles per bit
);
port (
    i_Clk      : in  std_logic;
    i_RX_Serial : in  std_logic;
    o_RX_DV    : out std_logic;
    o_RX_Byte  : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end UART_RX;

architecture Behavioral of UART_RX is

type t_SM_Main is (s_Idle, s_RX_Start_Bit, s_RX_Data_Bits,
                    s_RX_Stop_Bit, s_Cleanup);
signal r_SM_Main : t_SM_Main := s_Idle;

signal r_RX_Data_R : std_logic := '0';
signal r_RX_Data   : std_logic := '0';

signal r_Clk_Count : integer range 0 to g_CLKS_PER_BIT-1 := 0; --keep track of clock cycles
signal r_Bit_Index : integer range 0 to 7 := 0;    -- 8 Bits Total - keep track of the current bit position.
signal r_RX_Byte   : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --store the received byte
signal r_RX_DV     : std_logic := '0'; --validity of the received data
```

در اینجا یک process حساس به لبه بالا رونده داریم که در ادامه استیت هایمان را تعریف می کنیم. در استیت idle متغیر هایمان را initialize می کنیم و اگر ورودی صفر شد یعنی بیت شروع تشخیص داده شده پس باید به استیت بیت شروع برود.

```

-- Purpose: Control RX state machine
p_UART_RX : process (i_Clk)
begin
    if rising_edge(i_Clk) then
        case r_SM_Main is
            when s_Idle =>
                r_RX_DV      <= '0';
                r_Clk_Count <= 0;
                r_Bit_Index <= 0;

                if r_RX_Data = '0' then -- Start bit detected
                    r_SM_Main <= s_RX_Start_Bit;
                else
                    r_SM_Main <= s_Idle;
                end if;
            end if;
        end case;
    end if;
end process;

```

سپس در استیت بیت شروع وسط بیت شروع را چک می کنیم تا مطمئن شویم هنوز یک می باشد و آن صفری که اول دریافت کردیم نویز نبوده. پس کانتر تا وسط آن مقداری که بالاتر حساب کرده بودیم باید بشمرد و وقتی کانتر به آن مقدار رسید ( اگر نرسیده بود یکی به مقدار کانتر اضافه می شود و دوباره وارد این استیت می شود) چک می شود که داده صفر است یا یک، اگر صفر بود پس دیگه قطعا بیت شروع تشخیص داده شده و به استیت دریافت داده سریال می رود و در غیر این صورت به استیت idle بر می گردد تا دوباره بیت شروع تشخیص داده شود.

```

-- Check middle of start bit to make sure it's still low
when s_RX_Start_Bit =>

    -- waits for the middle of the start bit to ensure proper sampling
    if r_Clk_Count = (g_CLKS_PER_BIT-1)/2 then
        if r_RX_Data = '0' then
            r_Clk_Count <= 0; -- reset counter since we found the middle
            r_SM_Main <= s_RX_Start_Bits;
        else
            r_SM_Main <= s_Idle;
        end if;
    else
        r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1;
        r_SM_Main <= s_RX_Start_Bit;
    end if;
end when;

```

در استیت دریافت داده سریال این دریافت زمانی صورت می گیرد که مقدار کانتر به آن constant که محاسبه کردیم رسیده باشد و در غیر این صورت کانتر به شمارش ادامه می دهد. از آنجایی که ۸ بیت داده داریم ارسال میکنیم پس r\_bit\_index هر بار یکی اضافه می شود تا بیت بعدی دریافت شود و زمانی که مقدار این رجیستر از ۷ بیشتر شد یعنی ۸ بیت ارسال شده و باید برویم به استیت بیت پایان تا آن را تشخیص دهیم تا دریافت ما تمام شود.

```

-- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles to sample serial data
when s_RX_Data_Bits =>
  if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then
    r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1;
    r_SM_Main <= s_RX_Data_Bits;
  else
    r_Clk_Count <= 0;
    r_RX_Byte(r_Bit_Index) <= r_RX_Data;

    -- Check if we have sent out all bits
    if r_Bit_Index < 7 then
      r_Bit_Index <= r_Bit_Index + 1;
      r_SM_Main <= s_RX_Data_Bits;
    else
      --meaning data bits have been finished
      r_Bit_Index <= 0;
      r_SM_Main <= s_RX_Stop_Bit;
    end if;
  end if;
end if;

```

در استیت بیت پایان، این بیت را تشخیص داده و وقتی این بیت تشخیص داده شد سیگنال `r_rx_dv` یک می شود به این معنی که دیتا دریافتی `valid` بوده است سپس به استیت اخر می رویم که در واقع همان استیت `reset` است که مقدار سیگنال ها را صفر می کند و آماده می کند برای دریافت داده های سریال بعدی

```

-- Receive Stop bit. Stop bit = 1
when s_RX_Stop_Bit =>
  -- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for Stop bit to finish
  if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then
    r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1;
    r_SM_Main <= s_RX_Stop_Bit;
  else
    -- It waits for the stop bit to finish and then asserts the data valid signal
    r_RX_DV <= '1';
    r_Clk_Count <= 0;
    r_SM_Main <= s_Cleanup;
  end if;

  -- Stay here 1 clock
when s_Cleanup =>
  r_SM_Main <= s_Idle;
  r_RX_DV <= '0'; when others =>
    r_SM_Main <= s_Idle;

```

## فرستنده:

ابتدا ورودی و خروجی ها را تعریف کرده سپس سیگنال های مورد نیاز را تعریف می کنیم، همین طور استیت های ماشین را تعریف می کنیم که در ادامه توضیح خواهیم داد.

```
entity UART_TX is
generic (
    g_CLKS_PER_BIT : integer := 2605
);
port (
    i_Clk      : in  std_logic;
    i_TX_DV    : in  std_logic;
    i_TX_Byte  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    o_TX_Active : out std_logic;
    o_TX_Serial : out std_logic;
    o_TX_Done   : out std_logic
);
end UART_TX;

architecture Behavioral of UART_TX is

type t_SM_Main is (s_Idle, s_TX_Start_Bit, s_TX_Data_Bits,
    s_TX_Stop_Bit, s_Cleanup);
signal r_SM_Main : t_SM_Main := s_Idle;

signal r_Clk_Count : integer range 0 to g_CLKS_PER_BIT-1 := 0;
signal r_Bit_Index : integer range 0 to 7 := 0; -- 8 Bits Total
signal r_TX_Data   : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal r_TX_Done   : std_logic := '0';
```

در استیت idle مشابه قسمت قبل سیگنال ها را initialize می کنیم. حال اگر i\_TX\_DV یک شده باشد (نشان دهنده داده های معتبر برای انتقال است)، برای شروع انتقال به s\_TX\_Start\_Bit منتقل می شود.

```
p_UART_TX : process (i_Clk)
begin
    if rising_edge(i_Clk) then

        case r_SM_Main is

            when s_Idle =>
                o_TX_Active <= '0';
                o_TX_Serial <= '1'; -- Drive Line High for Idle
                r_TX_Done   <= '0';
                r_Clk_Count <= 0;
                r_Bit_Index <= 0;

                if i_TX_DV = '1' then
                    r_TX_Data <= i_TX_Byte;
                    r_SM_Main <= s_TX_Start_Bit;
                else
                    r_SM_Main <= s_Idle;
                end if;

            -- Other states would follow here
        end case;
    end if;
```

در این استیت تا آن constant محاسبه شده صبر می کند تا بیت شروع به پایان برسد تا به استیت انتقال داده برود.

```
-- Send out Start Bit. Start bit = 0
when s_TX_Start_Bit =>
  o_TX_Active <= '1';
  o_TX_Serial <= '0';

-- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for start bit to finish
if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then
  r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1;
  r_SM_Main <= s_TX_Start_Bit;
else
  r_Clk_Count <= 0;
  r_SM_Main <= s_TX_Data_Bits;
end if;
```

به انداز  $g\_CLKS\_PER\_BIT-1$  سیکل کلاک منتظر می ماند برای هر بیت داده تا تمام شود و برود بیت بعدی. و ادامه توضیحات مشابه قسمت قبلی می باشد.

```
-- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for data bits to finish
when s_TX_Data_Bits =>
  o_TX_Serial <= r_TX_Data(r_Bit_Index);

if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then
  r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1;
  r_SM_Main <= s_TX_Data_Bits;
else
  r_Clk_Count <= 0;

-- Check if we have sent out all bits
if r_Bit_Index < 7 then
  r_Bit_Index <= r_Bit_Index + 1;
  r_SM_Main <= s_TX_Data_Bits;
else
  r_Bit_Index <= 0;
  r_SM_Main <= s_TX_Stop_Bit;
end if;
end if;
```

در استیت بیت پایان نیز این بیت تشخیص داده می ود و به اندازه  $g\_CLKS\_PER\_BIT-1$  صبر می کند تا تمام شود و به استیت اخر برود و سیگنال ها ریست شوند و آماده درسافت داده های سریال بعدی باشد.

```

-- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for Stop bit to finish
if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then
    r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1;
    r_SM_Main <= s_TX_Stop_Bit;
else
    r_TX_Done <= '1';
    r_Clk_Count <= 0;
    r_SM_Main <= s_Cleanup;
end if;

-- Stay here 1 clock
when s_Cleanup =>
    o_TX_Active <= '0';
    r_TX_Done <= '1';
    r_SM_Main <= s_Idle;

when others =>
    r_SM_Main <= s_Idle;

```

## تست بنچ:

ابتدا یک روش UART\_WRITE\_BYTE برای شبیه سازی انتقال یک بایت تعریف شده است سپس با تنظیم سیگنال خروجی o\_serial بر روی '0' انتقال بیت شروع را شبیه سازی می کند. دستور انتظار برای c\_BIT\_PERIOD نشان دهنده مدت زمان یک بیت دوره است و تاخیری را برای شبیه سازی زمان لازم برای ارسال بیت شروع ارائه می کند. قسمت بعدی کد از یک حلقه برای تکرار بر روی هر بیت (از بیت ۰ تا بیت ۷) از بایت داده ورودی i\_data\_in استفاده می کند. برای هر بیت، مقدار متناظر به سیگنال خروجی o\_serial اختصاص داده می شود و انتقال هر بیت داده را شبیه سازی می کند. باز هم، دستور انتظار برای c\_BIT\_PERIOD تاخیرهایی را برای شبیه سازی زمان لازم برای انتقال هر بیت داده معرفی می کند. پس از ارسال تمام بیت های داده، رویه سیگنال خروجی o\_serial را روی '۱' تنظیم می کند و انتقال بیت توقف را شبیه سازی می کند. انتظار نهایی برای دستور c\_BIT\_PERIOD یک تاخیر را برای شبیه سازی زمان لازم برای ارسال بیت توقف معرفی می کند.



```

-- Low-level byte-write
| procedure UART_WRITE_BYTE (
|   i_data_in      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
|   signal o_serial : out std_logic) is
|
| begin
|
|   -- Send Start Bit
|   o_serial <= '0';
|   wait for c_BIT_PERIOD;
|
|   -- Send Data Byte
|   for ii in 0 to 7 loop
|     o_serial <= i_data_in(ii);
|     wait for c_BIT_PERIOD;
|   end loop; -- ii
|
|   -- Send Stop Bit
|   o_serial <= '1';
|   wait for c_BIT_PERIOD;
| end UART_WRITE_BYTE;

```

در این قسمت ماژول های فرستنده و گیرنده را طراحی کردیم را پورت مپ می کنیم.

```

begin

-- Instantiate UART transmitter
UART_TX_INST : uart_tx
generic map (
  g_CLKS_PER_BIT => c_CLKS_PER_BIT
)
port map (
  i_clk      => r_CLOCK,
  i_tx_dv    => r_TX_DV,
  i_tx_byte  => r_TX_BYTE,
  o_tx_active => open,
  o_tx_serial => w_TX_SERIAL,
  o_tx_done  => w_TX_DONE
);

-- Instantiate UART Receiver
UART_RX_INST : uart_rx
generic map (
  g_CLKS_PER_BIT => c_CLKS_PER_BIT
)
port map (
  i_clk      => r_CLOCK,
  i_rx_serial => r_RX_SERIAL,
  o_rx_dv    => w_RX_DV,
  o_rx_byte  => w_RX_BYTE
);

```

این بخش به UART که دستور ارسال یک بایت را شبیه سازی می کند. این قسمت ارسال یک فرمان (x"ab") به UART را پس از لبه کلاک شبیه سازی می کند. روال UART\_WRITE\_BYTE برای شبیه سازی فرآیند نوشتن یک بایت در UART فراخوانی می شود. در نهایت، بایت دریافتی (w\_RX\_BYTE) بررسی می شود.

```

process is
begin

    -- Tell the UART to send a command.
    wait until rising_edge(r_CLOCK);
    wait until rising_edge(r_CLOCK);
    r_TX_DV   <= '1';
    r_TX_BYTE <= X"AB";
    wait until rising_edge(r_CLOCK);
    r_TX_DV   <= '0';
    wait until w_TX_DONE = '1';


    -- Send a command to the UART
    wait until rising_edge(r_CLOCK);
    UART_WRITE_BYTE(X"3F", r_RX_SERIAL);
    wait until rising_edge(r_CLOCK);

    -- Check that the correct command was received
    if w_RX_BYTE = X"3F" then
        report "Test Passed - Correct Byte Received" severity note;
    else
        report "Test Failed - Incorrect Byte Received" severity note;
    end if;

    assert false report "Tests Complete" severity failure;

```

نتائج:

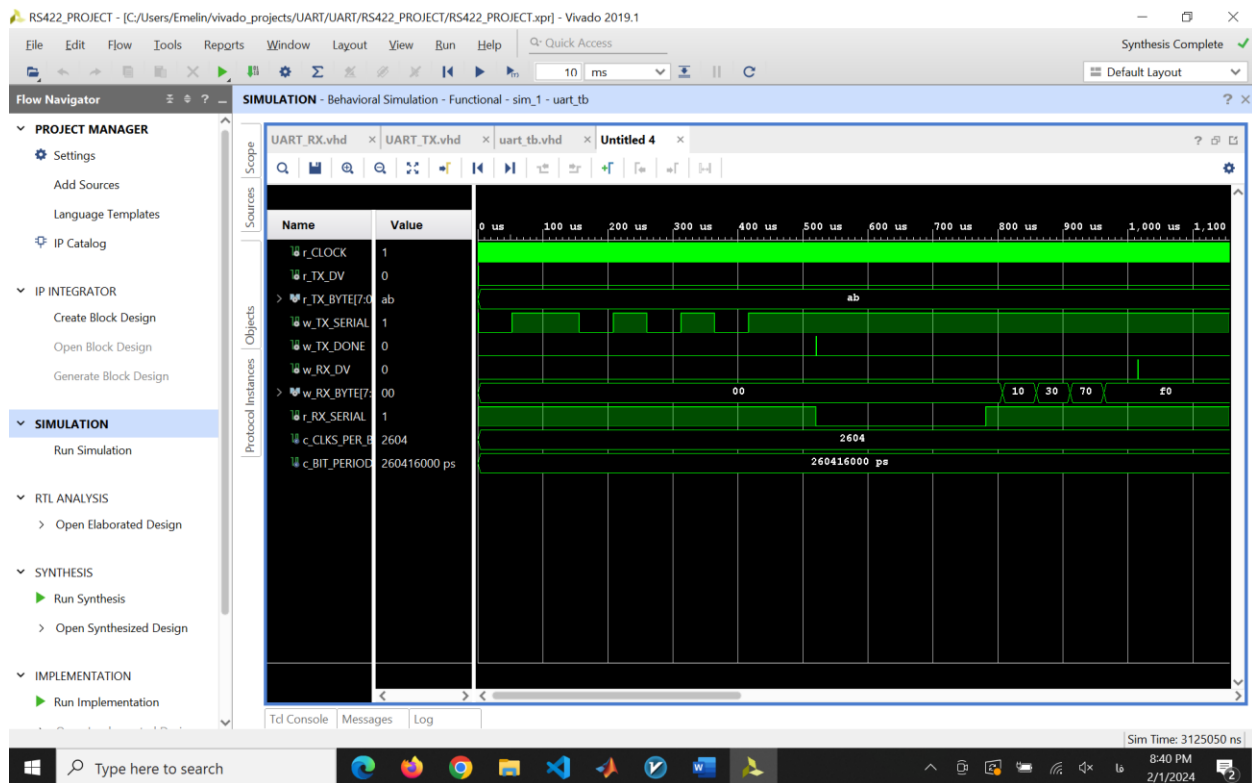

تست بنچ به گونه ای است که به صورت جدا قسمت فرستنده و گیرنده تست می شود. همان طور که مشاهده می کنیم فرمانی که ارسال کردیم به درستی ارسال شده ("x"ab") و فرمانی که دریافت کنیم نیز بیت به بیت به درستی دریافت شده تا به عدد نهایی می رسد.

## منابع:

منبع استفاده شده : <https://nandland.com/uart-serial-port-module>

فایل RS۴۲۲\_PROJECT پروژه اصلی می باشد.

فایل rs۴۲۲\_proj کدی هست که با استفاده از ماژول فیلتر ورودی زده شده.(تکمیلی)

## توضیحات تکمیلی:

برای قسمت گیرنده می توانیم یک ماژول فیلتر ورودی نیز قرار دهیم تا نویز های کوتاه و گذرا در ورودی را فیلتر کند.

در این ماژول دو پارامتر داریم(که در ادامه کاربرد آنها را خواهیم دید) و یک رجیستر count ، که یک شمارنده ۸ بیتی است که تعداد ۱ های متوالی را در سیگنال ورودی می شمارد.

```
entity input_filter is
Port (
    Clk : in  STD_LOGIC;
    Din  : in  STD_LOGIC;
    Dout : out STD_LOGIC
);
end input_filter;

architecture Behavioral of input_filter is

    constant bit_num : integer := 2;
    constant count_m : integer := 7;

    signal count : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := (others => '0');
```

در ادامه کد بالا را داریم که یک بلوک always است و با لبه بالا رونده کلاک فعال می شود، که در داخل این بلوک چک می شود که مقدار Din برابر یک است یا صفر. اگر برابر یک بود و مقدار

m\_count بیشتر از count بود یکی به شمارنده اضافه می شود و اگر برابر صفر بود و مقدار count از ۲ بیشتر بود یکی از شمارنده کم می شود. در نهایت مقدار count[num\_bit] را در داخل dout می ریزیم.

منطق و هدف پشت این کد این است که، پارامتر m\_count دارای مقدار ۷ است که درواقع یک مقدار آستانه است به طوری که اگر شمارنده ما (count) به این مقدار آستانه برسد یا بگذرد، به این معنی است که سیگنال ورودی به طور مداوم برای مدت زمان مشخصی (که این مدت زمان را مقدار آستانه تعیین می کند) یک بوده است، و سپس اجازه می دهد تا خروجی DOout بر اساس بیت انتخاب شده از count توسط num\_bit، تغییر کند. حال وقتی که سیگنال ورودی یک است و count از m\_count کمتر باشد، این بدان معناست که سیگنال ورودی برای مدت زمان کافی برای رسیدن به آستانه بالا نبوده است تا dout براساس آن تغییر کند. در اینجا با افزایش count مقدار ۱های متوالی را می شماریم تا بدانیم چه مدت سیگنال ورودی یک بوده است تا دوباره در حلقه if مقدار count با مقدار m\_count مقایسه شود. در اصل، این ماژول به گونه ای طراحی شده است که سیگنال های کوتاه و گذرا در ورودی را براساس منطقی که در بالا توضیح دادم، فیلتر کند.

```
begin
  process (Clk)
  begin
    if rising_edge(Clk) then
      if DIN = '1' then
        if count < count_m then
          count <= count + 1;
        end if;
      elsif DIN = '0' then
        if count > 2 then
          count <= count - 1;
        end if;
      end if;

      Dout <= count(bit_num);
    end if;
  end process;
```